

# Computer Organization and Design

---

中山 大 学  
计算机学院

郭雪梅


Email: [guoxuem@mail.sysu.edu.cn](mailto:guoxuem@mail.sysu.edu.cn)

## Datapath Elements: Mux + ALU

- \* 设计过程与ALU设计
- \* The Design Process & ALU Design



# Processor-ALU

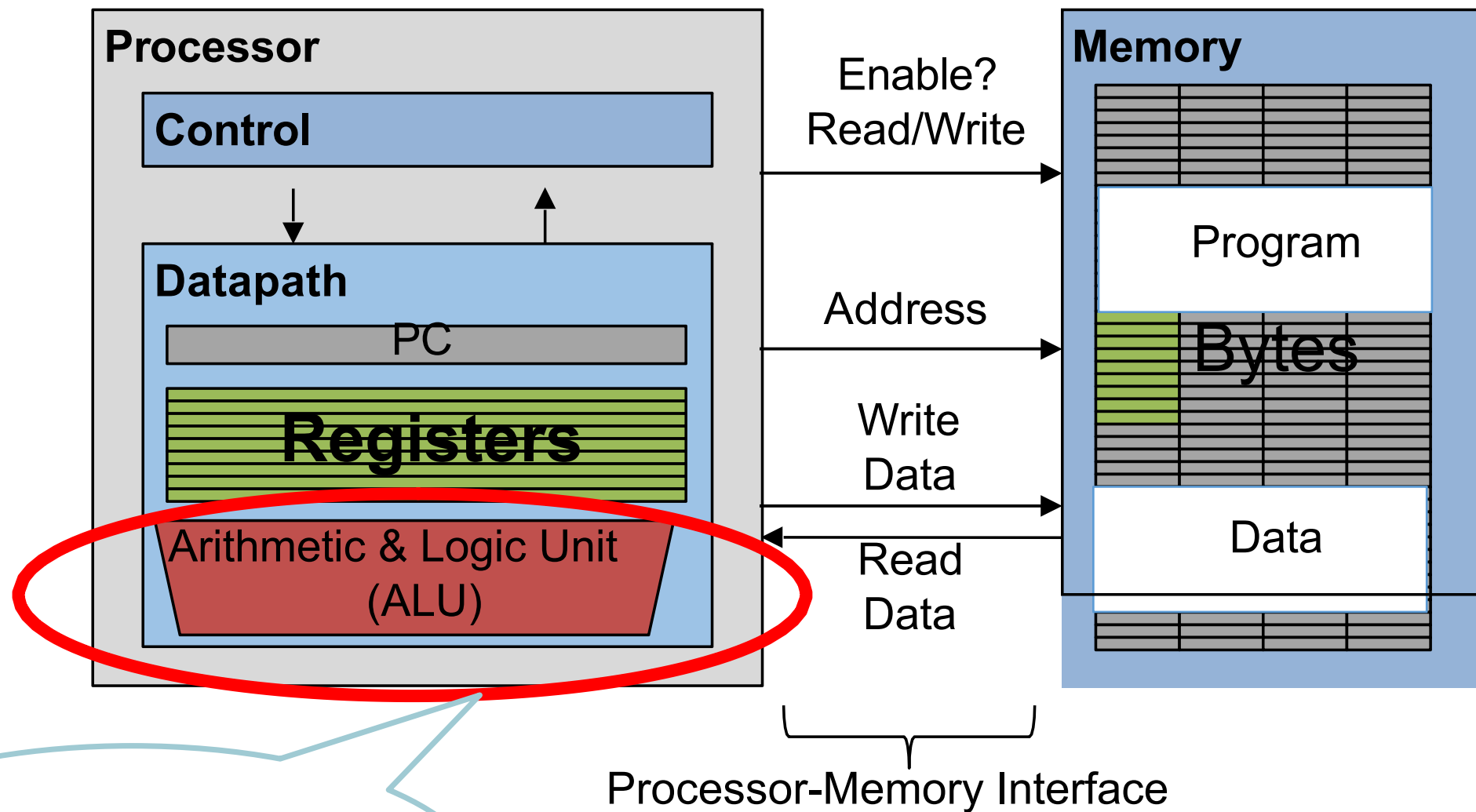

处理器的一部分，  
执行处理器的操作

# Topics

## \* Arithmetic Circuits 运算电路

- Adder 加法器
- Subtractor 减法器

## \* Logic Circuits 逻辑电路

## \* Arithmetic & Logic Unit (ALU)

- ... 把算术运算和逻辑运算放在一起

## \* Reading: Ch. 3.1-3.5, Appendix C.5、C6

## \* Skim: Ch. 3.6-3.8

# Type of Circuits


- *同步数字系统由两部分电路组成：*

- **组合逻辑电路(CL)**

- 输出只是输入的函数
  - E.g., 加法电路 add A, B (ALUs)

 
## 时序逻辑电路(SL)

- 电路有“记忆”，能存储信息
- “State Elements”状态元
- 有记忆能力的寄存器(Registers)


 
# Building It! The ALU


- 对两个 N-bit 进行操作的ALU
- 我们设计一个支持 MIPS and, andi, or, ori 的逻辑操作以及算术运算的ALU
- 先一位，再到32位



# 运算和逻辑单元

- 大多数处理器都包含一个称为“算术逻辑单元”（ALU）的特殊逻辑块
- 我们将向您展示一个简单的 ADD、SUB、按位与、按位或

## 先构建一位ALU

 

Operation=00, Result= $a+b$


Operation=01, Result= $a-b$

Operation=10, Result= $a \& b$

Operation=00, Result= $a \text{ or } b$
 
# 减法怎么设计？


- 二进制补码方法：只需对b的补码求和， $\text{Binvert}=1$ ， $a + (\text{b反} + \text{Binvert})$ 。
  - 一个优雅的方案 - 在位 0 上使用进位  $\text{CarryIn}$
- (减法,  $\text{Binvert}=1$ ，加法,  $\text{Binvert}=0$ )：



# 构建标准的函数单元


## 数据选择器 (“Mux”)

(here 2-to-1, n-bit-wide)

 

$$\bar{s}a + sb$$


4-to-1 multiplexer?

 

$$e = \bar{s}_1\bar{s}_0a + \bar{s}_1s_0b + s_1\bar{s}_0c + s_1s_0d$$




# 简单的 ALU

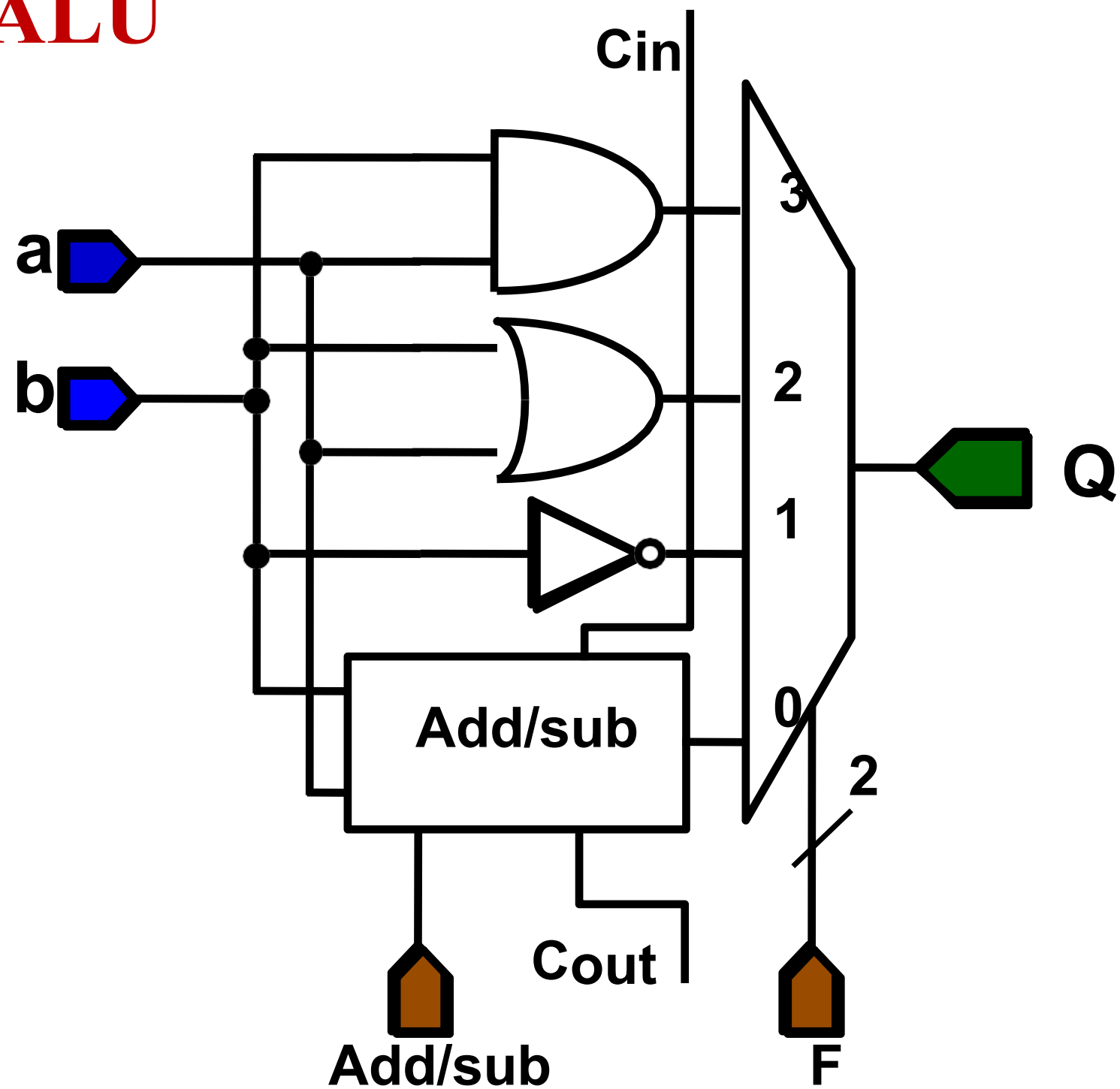

# 构建 32 bit ALU 的 add 运算

- ✱ 输入是并行的
- ✱ 进位是级联的
- ✱ 行波进位加法器
- ✱ 缓慢但简单
- ✱ 第一次进位 = 0

# Forms a Ripple Carry Adder 行波进位加法器

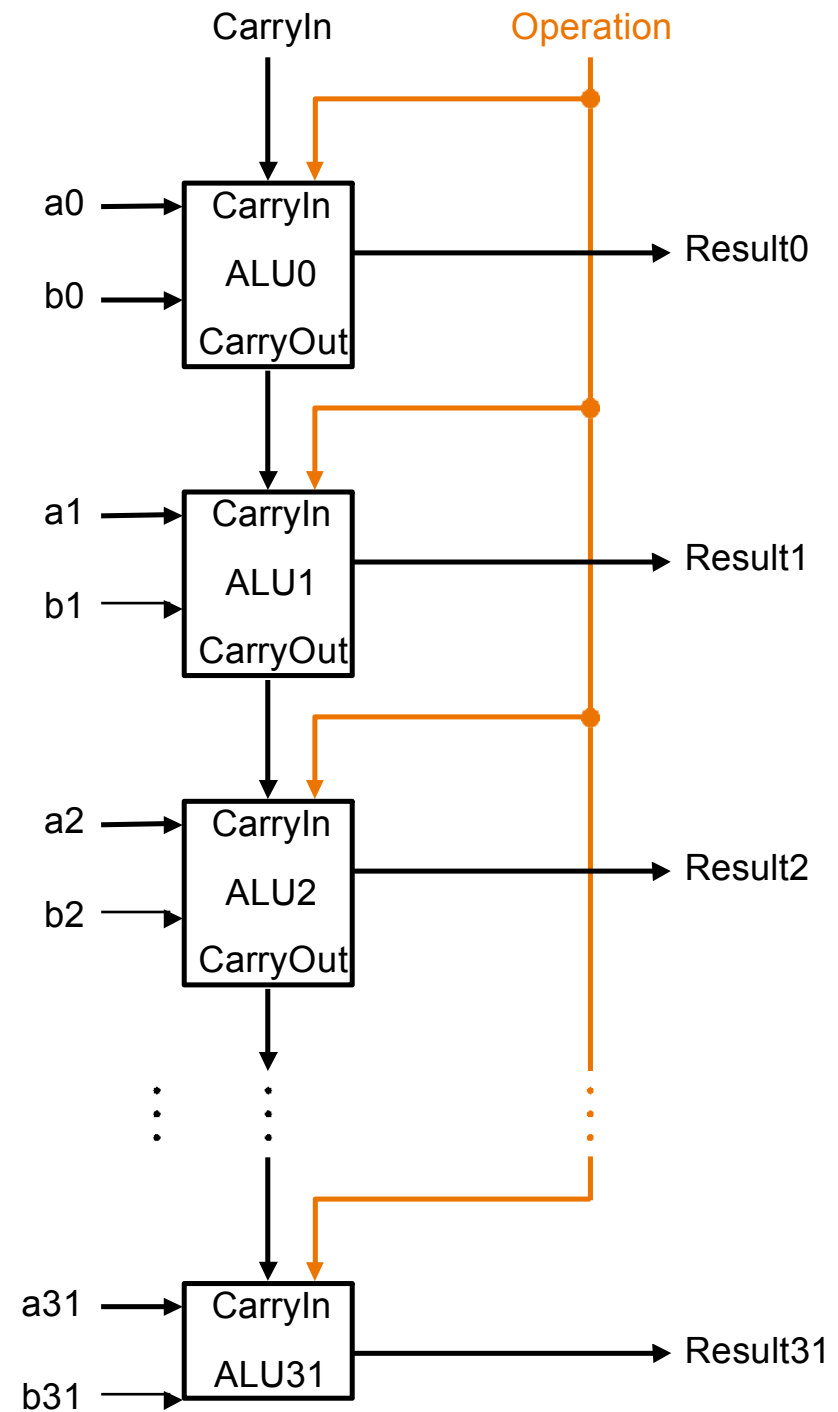

# Complete ALU

## \* 输入


- A
- B

## \* 控制线

- Binvert
- Operation
- Carryin


## \* 输出

- Result
- Overflow
- Zero

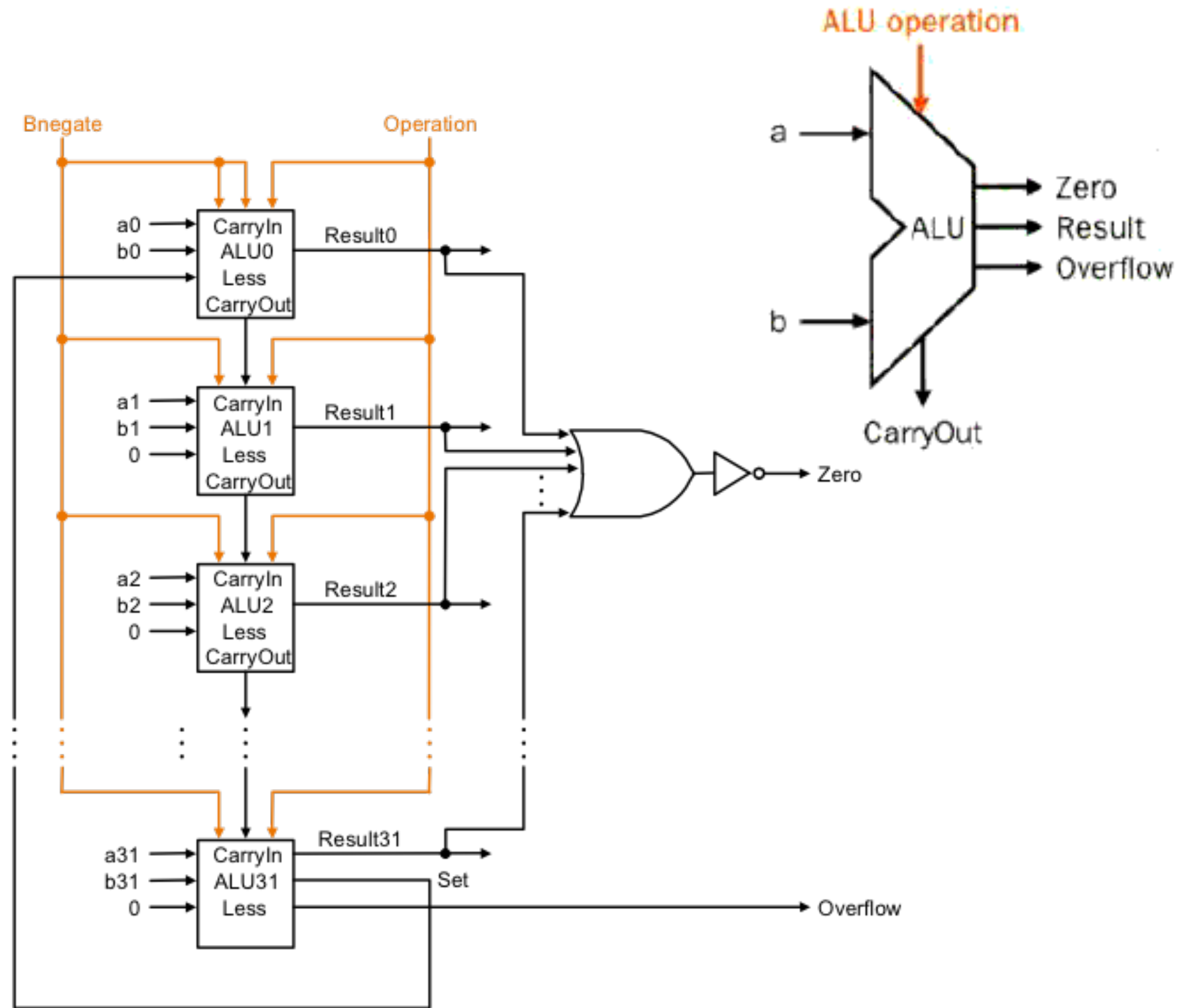

# 行波进位加法器 (Ripple Carry Adder)


(What is  $T_{PD}$ ??)

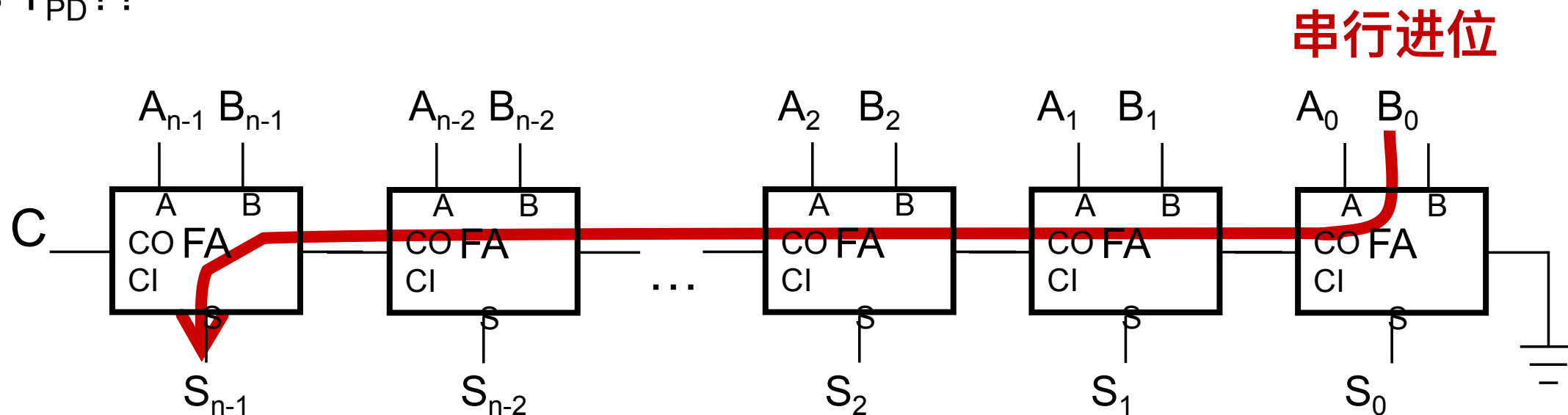

最坏情况: 进位从最低位传到最高位 LSB to MSB, e.g., 比如 11...111 to 00...001.

$$t_{PD} = \underbrace{(t_{PD,XOR} + t_{PD,AND} + t_{PD,OR})}_{A,B \text{ to } CO} + (N-2) * \underbrace{(t_{PD,OR} + t_{PD,AND})}_{CI \text{ to } CO} + \underbrace{t_{PD,XOR}}_{CI_{N-1} \text{ to } S_{N-1}}$$

 $\approx \Theta(N)$   
 $\Theta(N)$  is read “order N” 加法器的延迟与操作数中的位数成正比



- 加位将从最低位(LSB)传播到最高位(MSB)
- N位加法器在最坏情况下的延迟:  $2N$  个门延迟


# 性能问题?

行波进位加法器- 太慢!

怎样解决?

先看一下进位公式:

- 1-bit 全加器:

 

a	b	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	SUM
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$C_{out} = (\bar{a}b + a\bar{b})C_{in} + ab = (ab + \bar{a}b + ab + a\bar{b})C_{in} + ab$$
$$= (b + a)C_{in} + ab$$

$$\text{Sum} = (a \oplus b) \oplus C_{in}$$

# Carry-Lookahead Adder (CLA) 先行进位加法器

---

没有进位值,我们可以做什么?

$$c_{i+1} = b_i c_i + a_i c_i + a_i b_i$$

$$c_{i+1} = (a_i b_i) + (a_i + b_i) c_i$$

定义**G**为产生进位,  $G_i = a_i b_i$ , 定义**P**为传播进位,

$$P_i = a_i + b_i$$
$$c_{i+1} = (a_i b_i) + (a_i + b_i) c_i$$

$$c_{i+1} = G_i + P_i c_i$$

$$c_{i+1} = G_i + P_i c_i$$

# N位先行进位加法器

设置P和G两个先行进位输出端

第i位产生的进位  $g_i = A_i \& B_i$

通过第i位的传播进位(Propagate Carry)  $p_i = A_i \text{ or } B_i$

\*  $c_1 = g_0 + (p_0 * c_0)$

\*  $c_2 = g_1 + p_1 * c_1 = g_1 + (p_1 * g_0) + (p_1 * p_0 * c_0)$

\*  $c_3 = g_2 + p_2 * c_2 = g_2 + (p_2 * g_1) + (p_2 * p_1 * g_0) + (p_2 * p_1 * p_0 * c_0)$

\*  $c_4 = g_3 + p_3 * c_3 = g_3 + (p_3 * g_2) + (p_3 * p_2 * g_1) + (p_3 * p_2 * p_1 * g_0) + (p_3 * p_2 * p_1 * p_0 * c_0)$

\* .... 第N位进位

\*  $c_N = g_{N-1} + p_{N-1} * c_{N-1} = g_{N-1} + \underbrace{p_{N-1} * g_{N-2}} + \underbrace{p_{N-1} * p_{N-2} * g_{N-3}} + \dots + \underbrace{(p_{N-1} * \dots * p_2 * p_1 * p_0 * c_0)}$

$c_N$ 只有3级逻辑，一级 $p/g$ ，一级与，最后一级为或

# 并行加法器——并行进位（或先行进位）

- ✱ 所有的函数可以表示成3级 3-level 逻辑.
- ✱ But:
  - 输入的门数量将急剧增加
- ✱ Target:  
速度和尺寸之间的最佳选择

## 并行进位的特点

同时产生进位


加法延时缩短

实现相对复杂


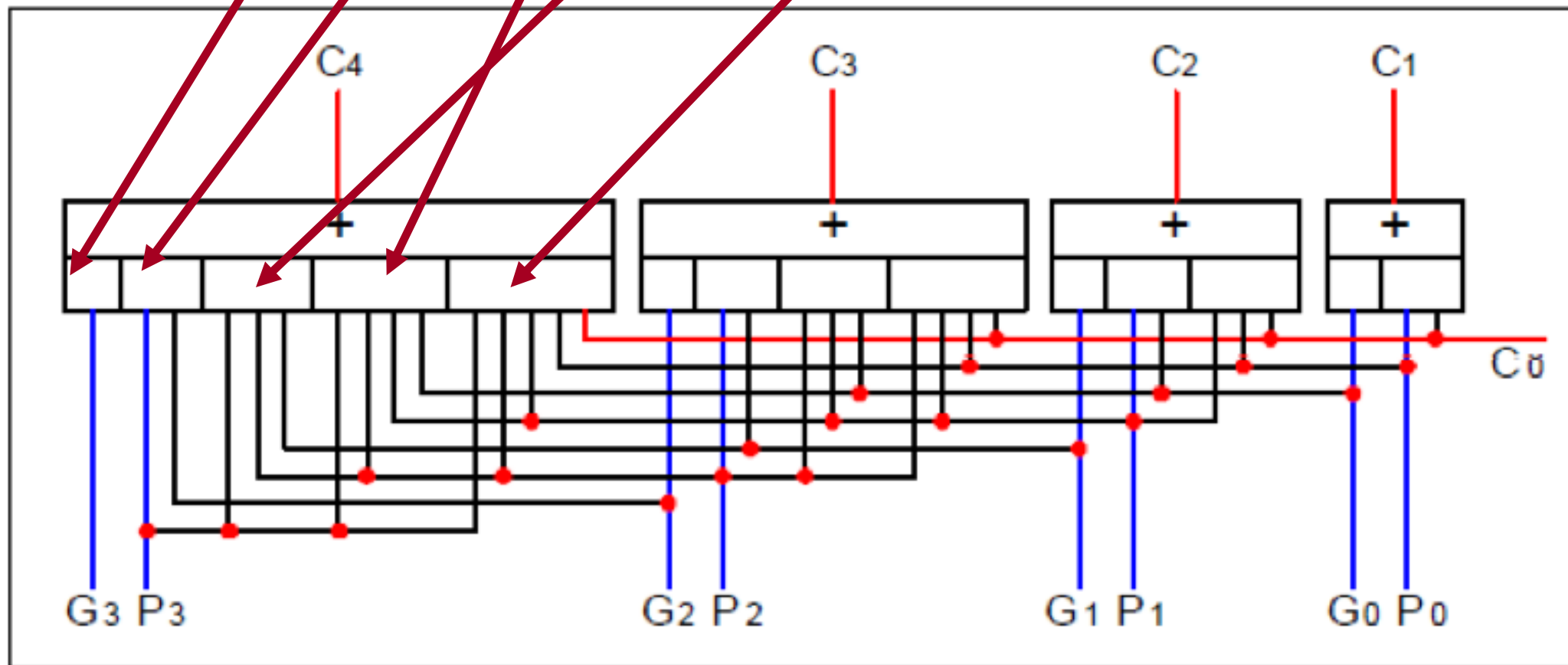
## \* 并行进位链

$$c_4 = g_3 + p_3 * c_3 = g_3 + (p_3 * g_2) + (p_3 * p_2 * g_1) + (p_3 * p_2 * p_1 * g_0) + (p_3 * p_2 * p_1 * p_0 * c_0)$$



设置P和G两个先行进位输出端




# 局部(级联)先行进位加法器

- ▶ 实现全先行进位加法器的成本太高
  - 想象Cin31的逻辑方程的长度
- ▶ 一般性经验:
  - 连接一些N位先行进位加法器，形成一个大加法器
  - 例如：连接4个8位进位先行加法器，形成1个32位局部先行进位加法器

分组并行进位加法器（组内并行，组间传递）

# 用 CLA 原理构建一个大加法器

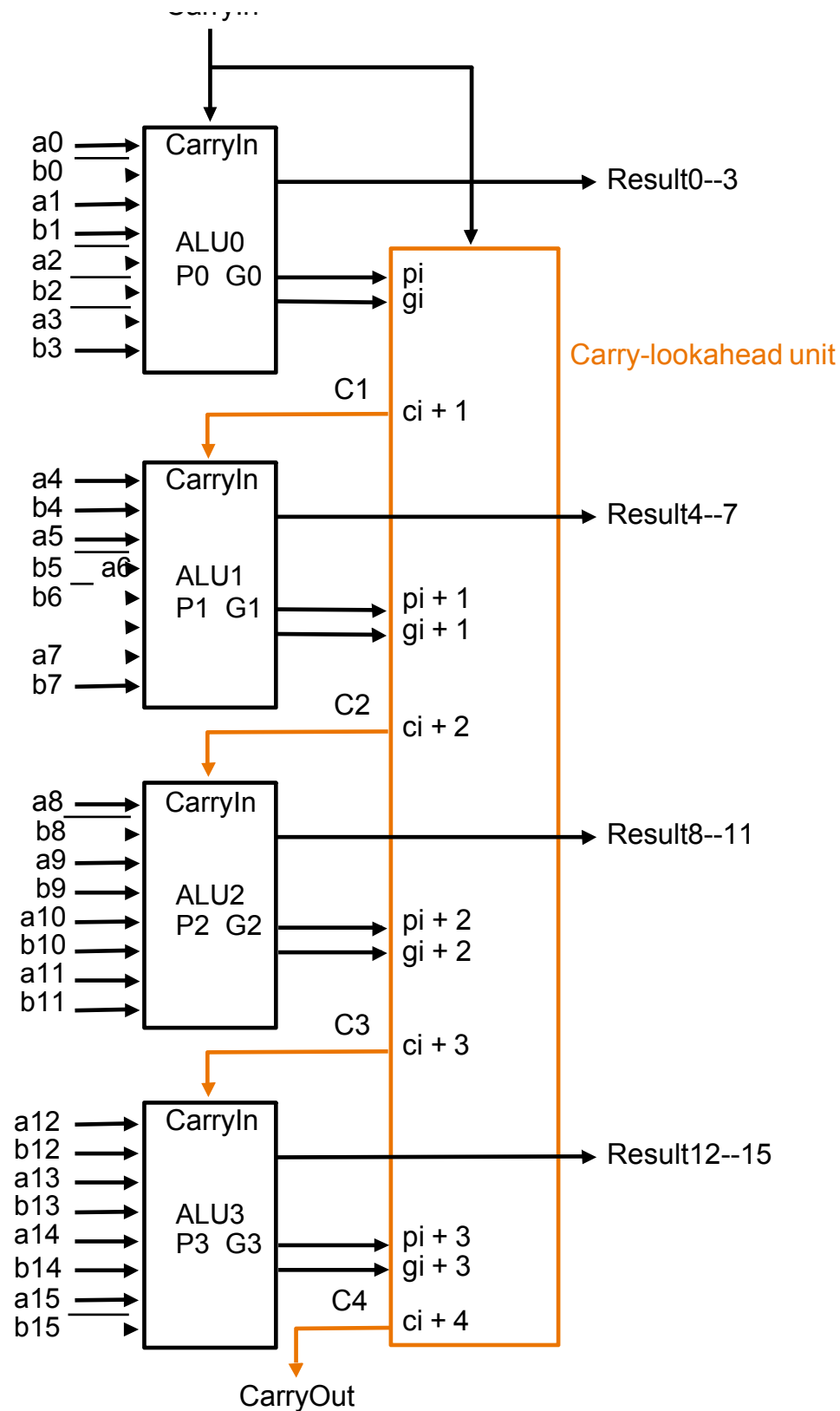

## 分组并行进位加法器（组内并行，组间串行）


16 bit CLA 加法器太大，可以用4个4位CLA串连

组成方法:

- 一组 4-bit CLA adders
- 把它们连在一起:
  - 在 CLA blocks 之间行波进位
  - Or, 建立另外一级 CLA

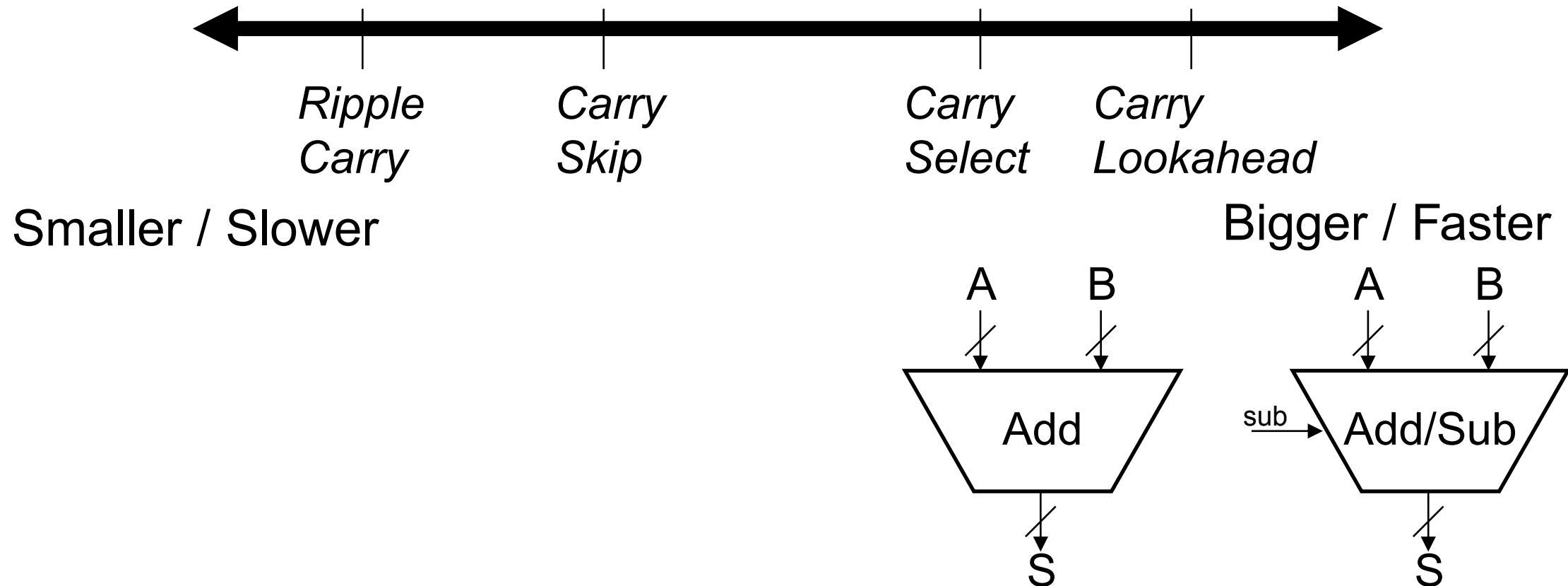
# Adder Summary

- \* 加法不仅很常见，而且往往是影响时间的最关键的操作之一
  - 因此，已经开发了广泛的加法器架构，允许设计人员在复杂性（在门的数量方面）与性能之间进行权衡。



# 加法器/减法器为一体：减法“求反加一”

x	y	XOR(x,y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

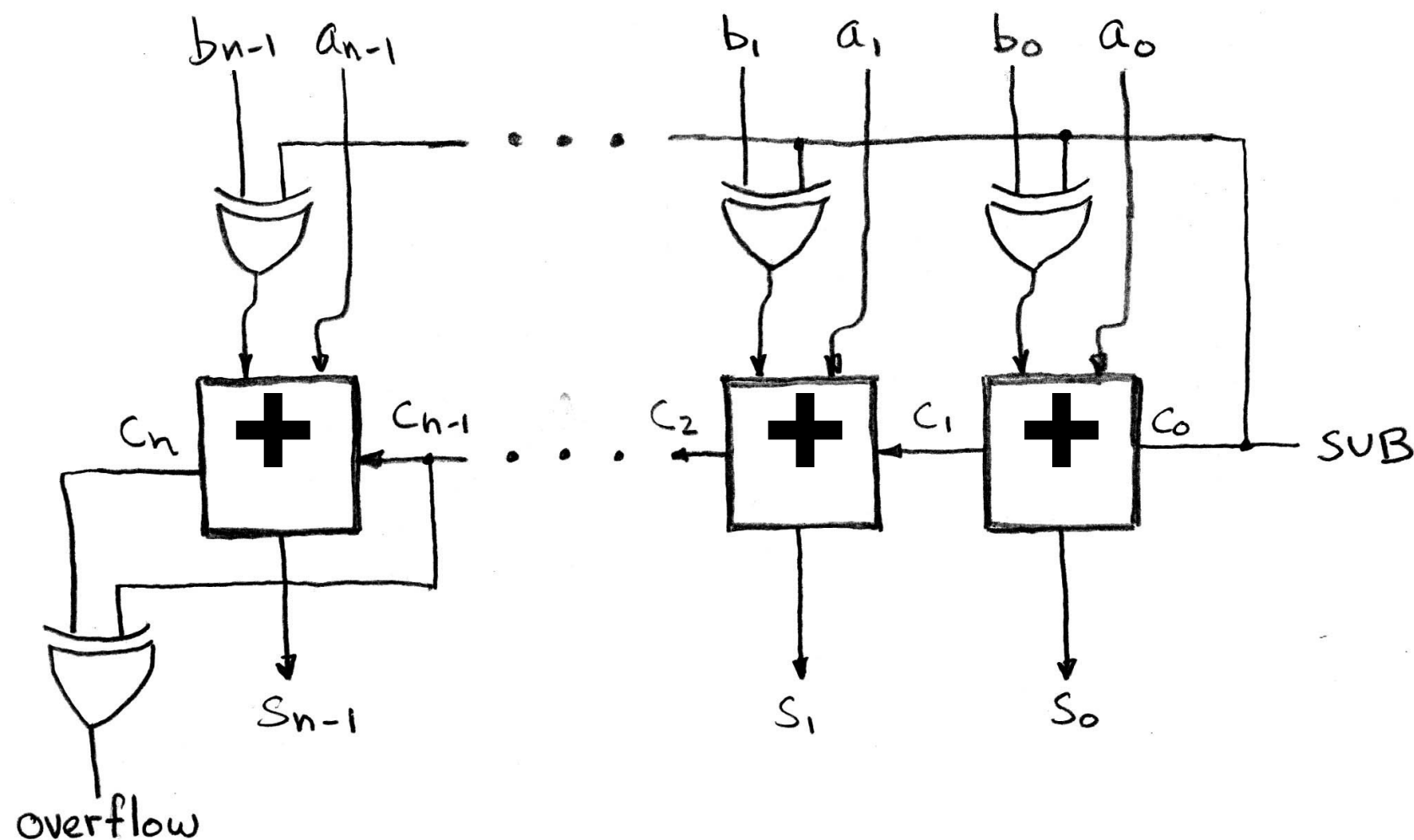

**XOR 用作条件求反!**

SUB=0 加法

SUB=1 减法

# 条件码

✱ 算术运算单元通常需要输出4位额外信息:

- Z (zero): 运算结果等于零标志

➤ big NOR gate

- N (negative): 运算结果小于零标志

➤  $S_{N-1}$

- C (carry): 运算结果有进位, e.g., “1 + (-1)”

➤ Carry from last FA

- V (overflow): 运算结果溢出标志

➤ precisely:  $V = A_{i-1}B_{i-1}\bar{N} + \bar{A}_{i-1}\bar{B}_{i-1}N$

-or-

$$V = CO_{i-1} \oplus CI_{i-1}$$

A 和 B 比较判断需要条件码:

符号数比较:

<b>LT</b>	$N \oplus V$
<b>LE</b>	$Z + (N \oplus V)$
<b>EQ</b>	$Z$
<b>NE</b>	$\sim Z$
<b>GE</b>	$\sim (N \oplus V)$
<b>GT</b>	$\sim (Z + (N \oplus V))$

无符号数比较:

<b>LTU</b>	$C$
<b>LEU</b>	$C + Z$
<b>GEU</b>	$\sim C$
<b>GTU</b>	$\sim (C + Z)$

# 进位与溢出举例

\* 可以有溢出，而没进位，反之亦然

\* 如下四种可能的情况(Examples are 8-bit numbers)

				1				
	0	0	0	0	1	1	1	1
								15
+	0	0	0	0	1	0	0	0
								8
<hr/>								
	0	0	0	1	0	1	1	1
								23
<hr/>								
Carry = 0    Overflow = 0								

1	1	1	1	1				
	0	0	0	0	1	1	1	1
								15
+	1	1	1	1	1	0	0	0
								248 (-8)
<hr/>								
	0	0	0	0	0	1	1	1
								7
<hr/>								
Carry = 1    Overflow = 0								

				1				
	0	1	0	0	1	1	1	1
								79
+	0	1	0	0	0	0	0	0
								64
<hr/>								
	1	0	0	0	1	1	1	1
								143 (-113)
<hr/>								
Carry = 0    Overflow = 1								

1				1	1			
	1	1	0	1	1	0	1	0
								218 (-38)
+	1	0	0	1	1	1	0	1
								157 (-99)
<hr/>								
	0	1	1	1	0	1	1	1
								119
<hr/>								
Carry = 1    Overflow = 1								



# 溢出检测

➤ 溢出: 结果超出了正常的表示范围 (太大 和 太小)

• 例如:  $-8 \leq 4\text{位二进制数} \leq 7$

➤ 当对具有不同符号的操作数进行加法运算时, 不会出现溢出!



➤ 当进行下列加法时, 出现溢出:

• 两个正数相加, 结果为负

• 两个负数相加, 结果为正

➤ 溢出可以用如下方法检测:


• 输入到最大位的进位  $\neq$  从最大位输出的进位

  

# Overflow Detection Logic


\*  $\text{Overflow} = \text{CarryIn}[N-1] \text{ XOR } \text{CarryOut}[N-1]$

溢出检测逻辑

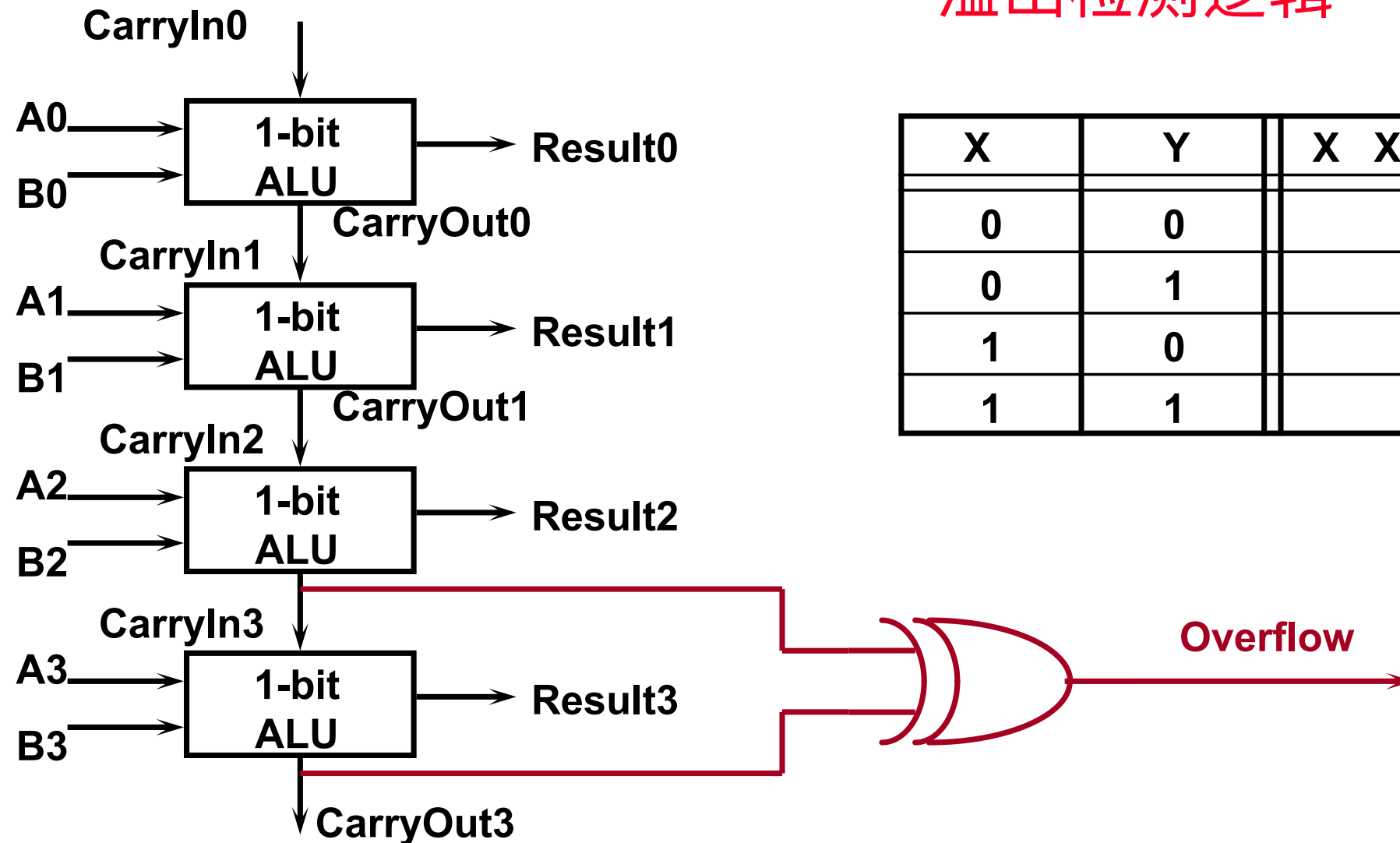

# Zero Detection Logic

\* 零检测用一个大的异或门(support conditional jump)

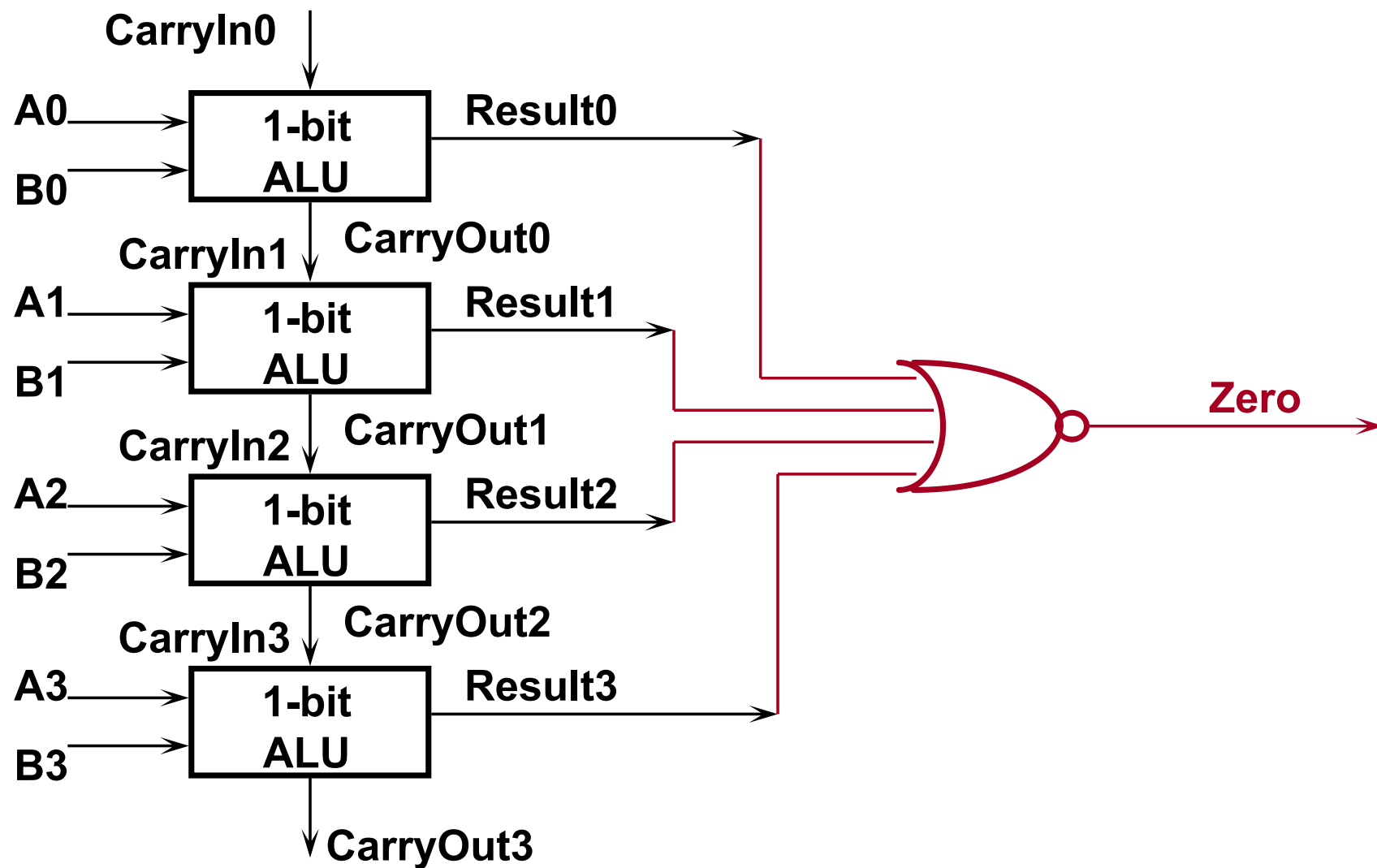

# Verilog 编程

```
* `timescale 1ns / 1ps
* //////////////////////////////////////
* module addsub
* #(parameter WIDTH=8)          //指定数据宽度参数, 缺省值是8
* (
*     input [(WIDTH-1):0] a,      // 缺省位数由参数WIDTH决定
*     input [(WIDTH-1):0] b,
*     input  sub,                 // =1为减法
*     output [(WIDTH-1):0] sum,
*     output cf,                 // 进位标志
*     output ovf,                // 溢出标志
*     output sf,                 // 符号标志
*     output zf                  // 为0标志
* );
* wire [(WIDTH-1):0] subb,subb1;
* wire cf2;  // 进位
* assign subb1 = b ^ {WIDTH{sub}}; // 对于减法是取反
* assign subb  = subb1 + sub;  // 对于减法是加1, sub=1 减法)sub=0 加法)
*
* assign {cf2,sum} = a + subb;
* assign sf = sum[WIDTH-1];
* assign zf = (sum == 0) ? 1 : 0 ;
* assign cf = cf2 ^ sub;
* assign ovf = (a[WIDTH-1] ^ sum[WIDTH-1]) & (subb[WIDTH-1] ^ sum[WIDTH-1]);
*
* endmodule
```

# Set on Less Than (小于判断)

## \* Functions


- AND
- OR
- Add
- Subtract

## \* 少了比较: comparison 比较

- Slt rd,rs,rt
- If  $rs < rt$ ,  $rd=1$ , else  $rd=0$   $N \oplus V$
- 除了最低位，所有位为零
- $rs - rt$ , 如果结果是负的，则  $rs < rt$
- 使用符号位作为判断

# Extended 1 bit ALU

\* ALU bit with input for Less data

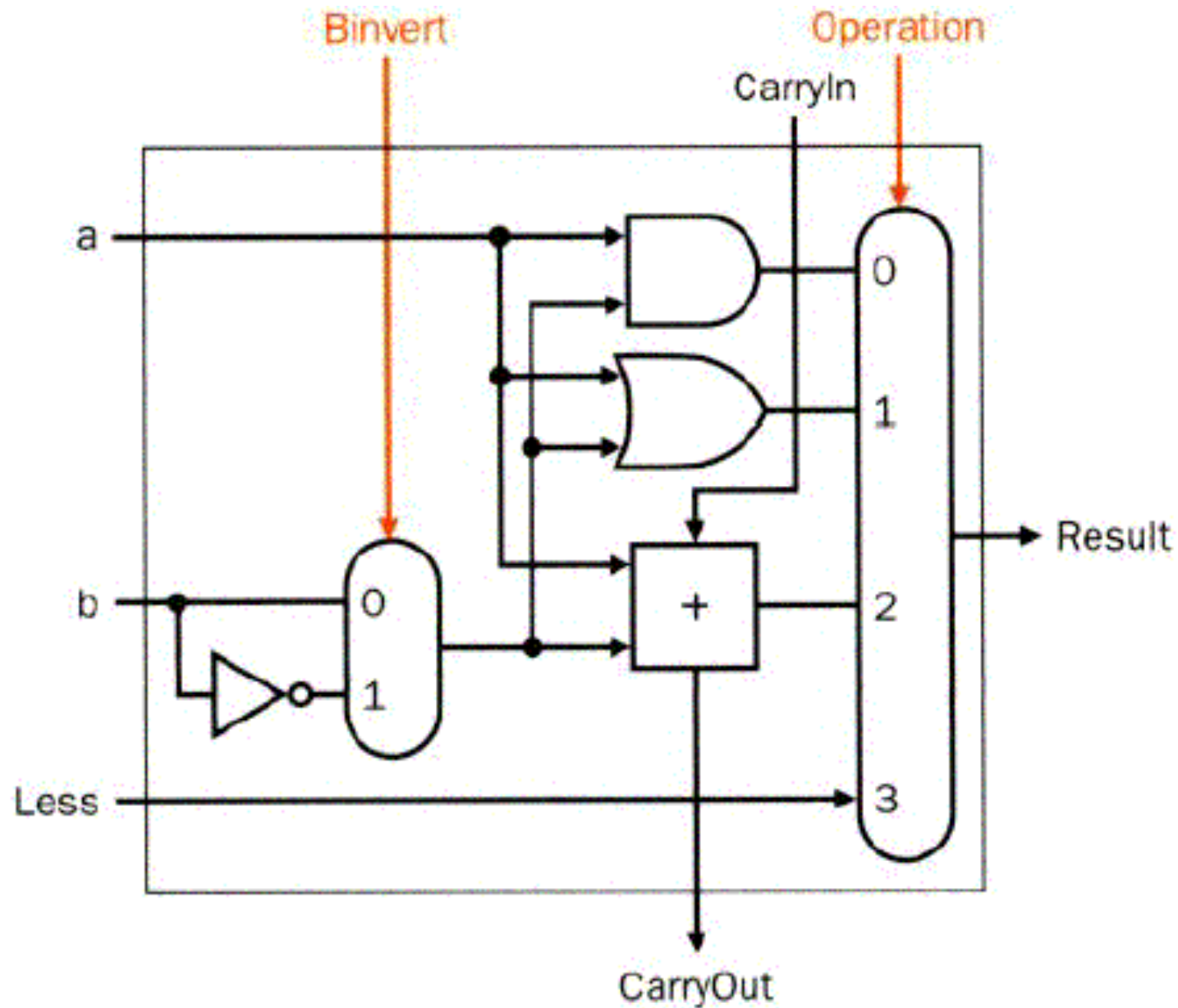


**AND**  
**OR**  
**Add**  
**Subtract**  
**less**


# Most significant bit

\* Set for comparison

\* Overflow detect

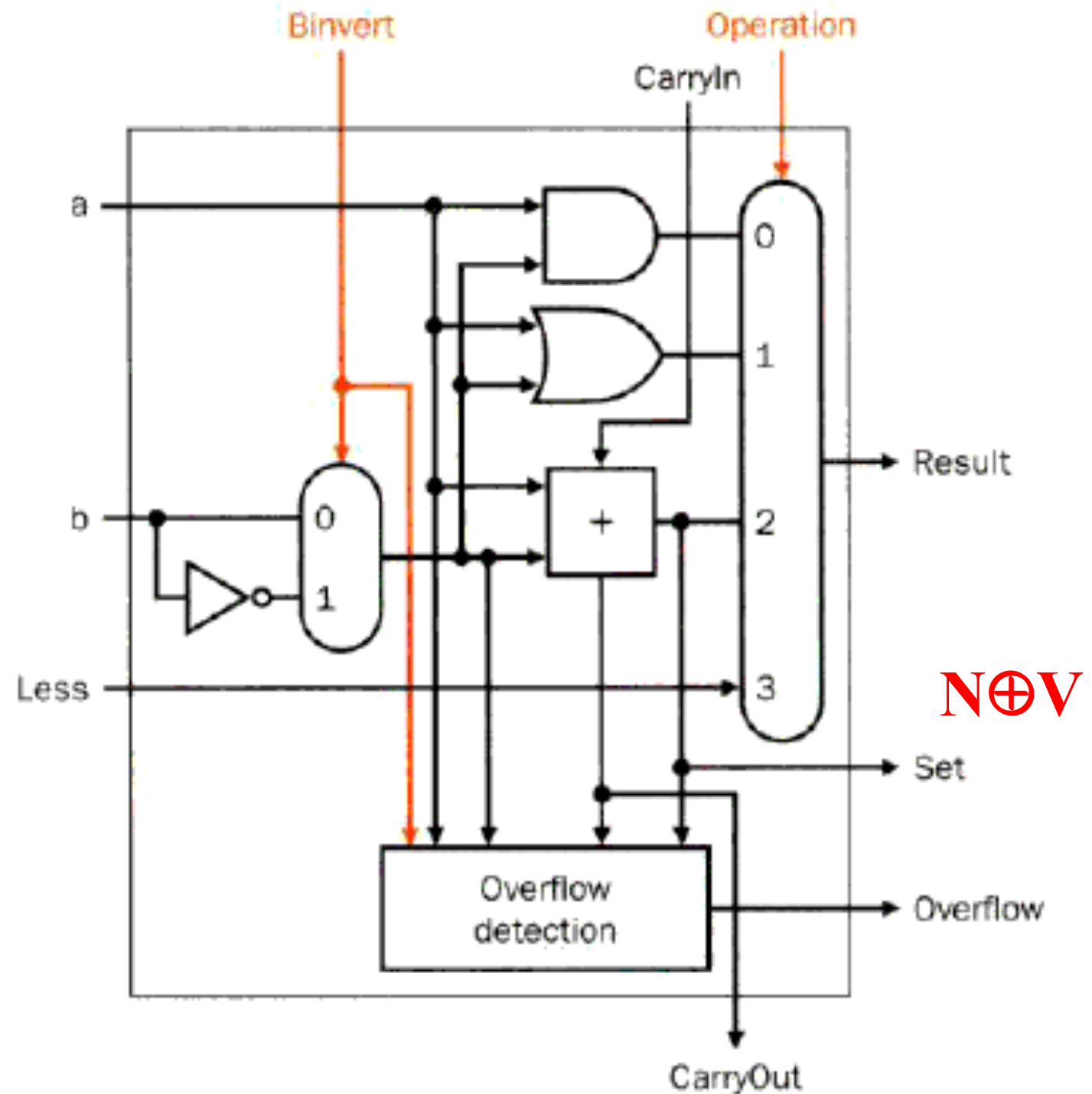

# ALU组合到一起

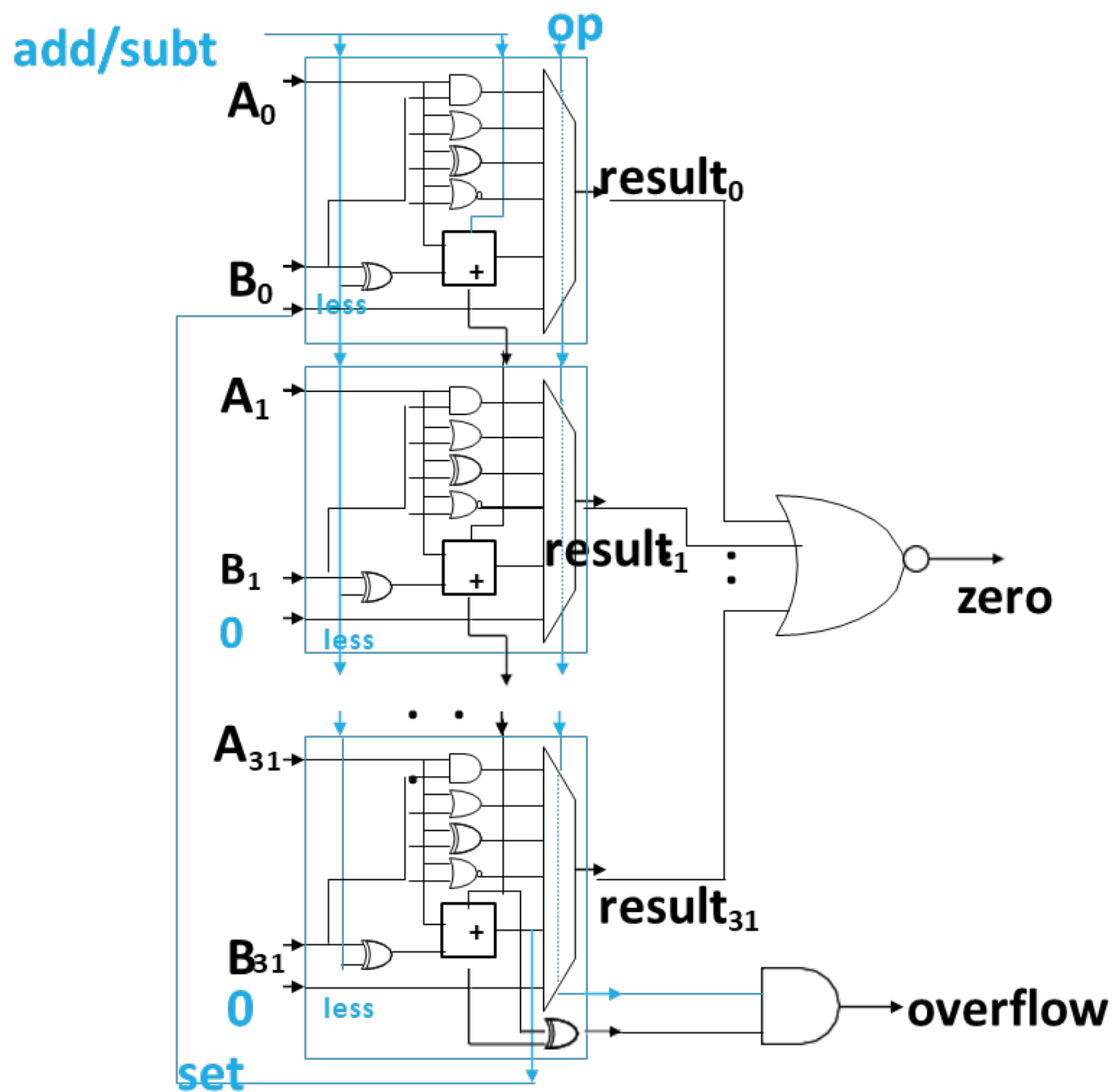



# Shifter Design

## 移位可以用于乘法或除法运算

✱ 左移  $N$  bits 相当于数字乘以  $2^N$

- Ex:  $00001 \ll 2 = 00100$  ( $1 \times 2^2 = 4$ )
- Ex:  $11101 \ll 2 = 10100$  ( $-3 \times 2^2 = -12$ )

✱ 算数右移  $N$  位 相当于数字除以  $2^N$

- Ex:  $01000 \ggg 2 = 00010$  ( $8 \div 2^2 = 2$ )
- Ex:  $10000 \ggg 2 = 11100$  ( $-16 \div 2^2 = -4$ )


# Shifting Logic

## \* 移位是常用的操作

- 作用于所有位
- 用于对齐
- 用于“捷径”算术运算
  - $X \ll 1$  等价于  $2 * X$
  - $X \gg 1$  等价于  $X/2$
 
## \* For example:

- $X = 20_{10} = 00010100_2$
- 左移:
  - $(X \ll 1) = 0010100\mathbf{0}_2 = 40_{10}$
- 右移:
  - $(X \gg 1) = \mathbf{0}0001010_2 = 10_{10}$
- 有符号数的算数右移:
  - $(-X \ggg 1) = (11101100_2 \ggg 1) = \mathbf{1}1110110_2 = -10_{10}$



# 三种移位器

逻辑(*logical*) — 移入的数值总是 "0"



算术(*arithmetic*) — 在右移时, 进行符号扩展




循环(*rotating*) — 移出的位又从另一端移入 (在MIPS中不支持)



# 移位实现 Let's simplify

8 位数移位 1 位数 (每位的选择器选择移位量)


$S_0=0$ , 不移位,  $S_0=1$ , 移1位

 
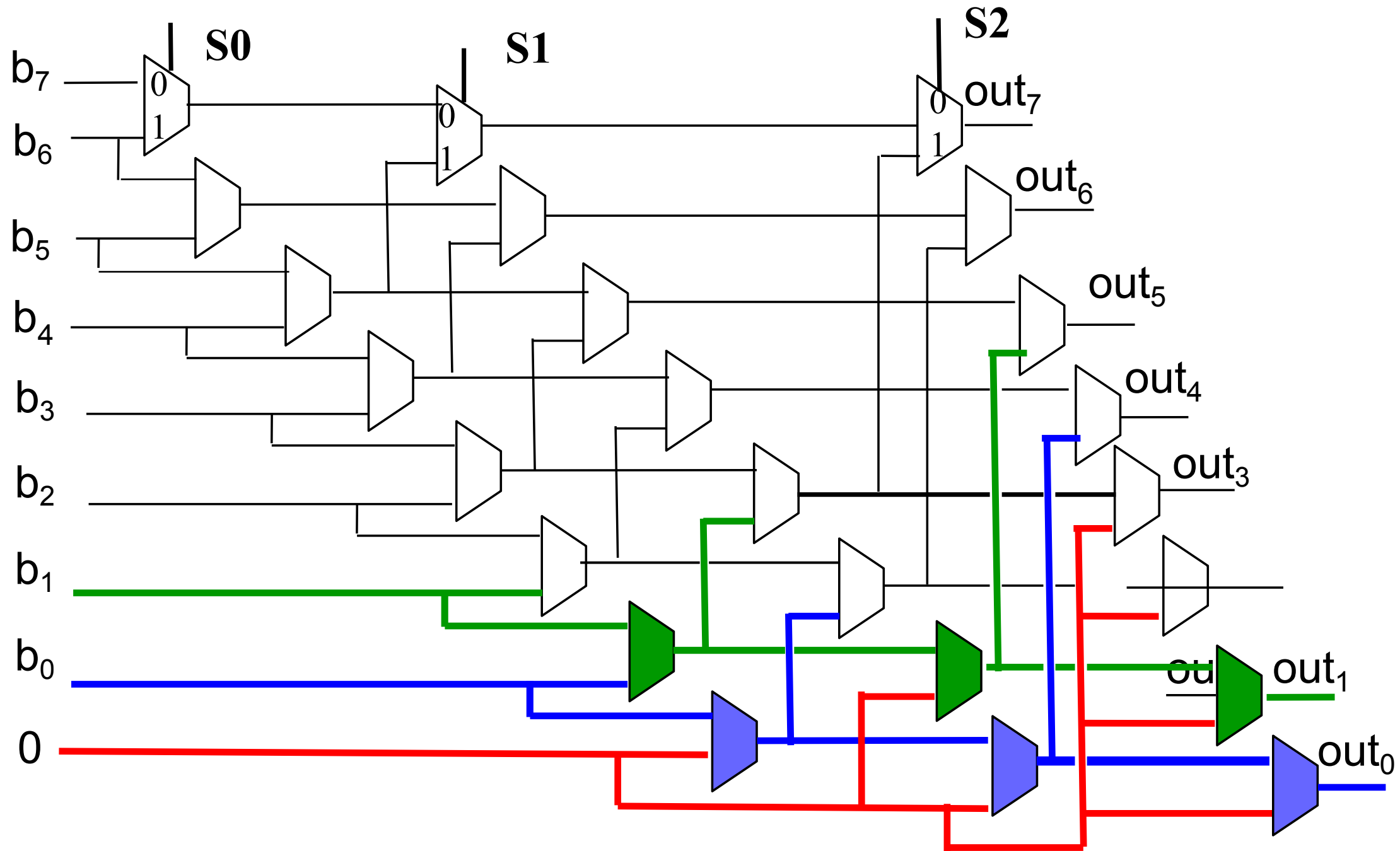
# Now shifted by 3-bit number


编码的移位控制线 S0-2

- Shifter in action: shift by 000 (all muxes have S=0)



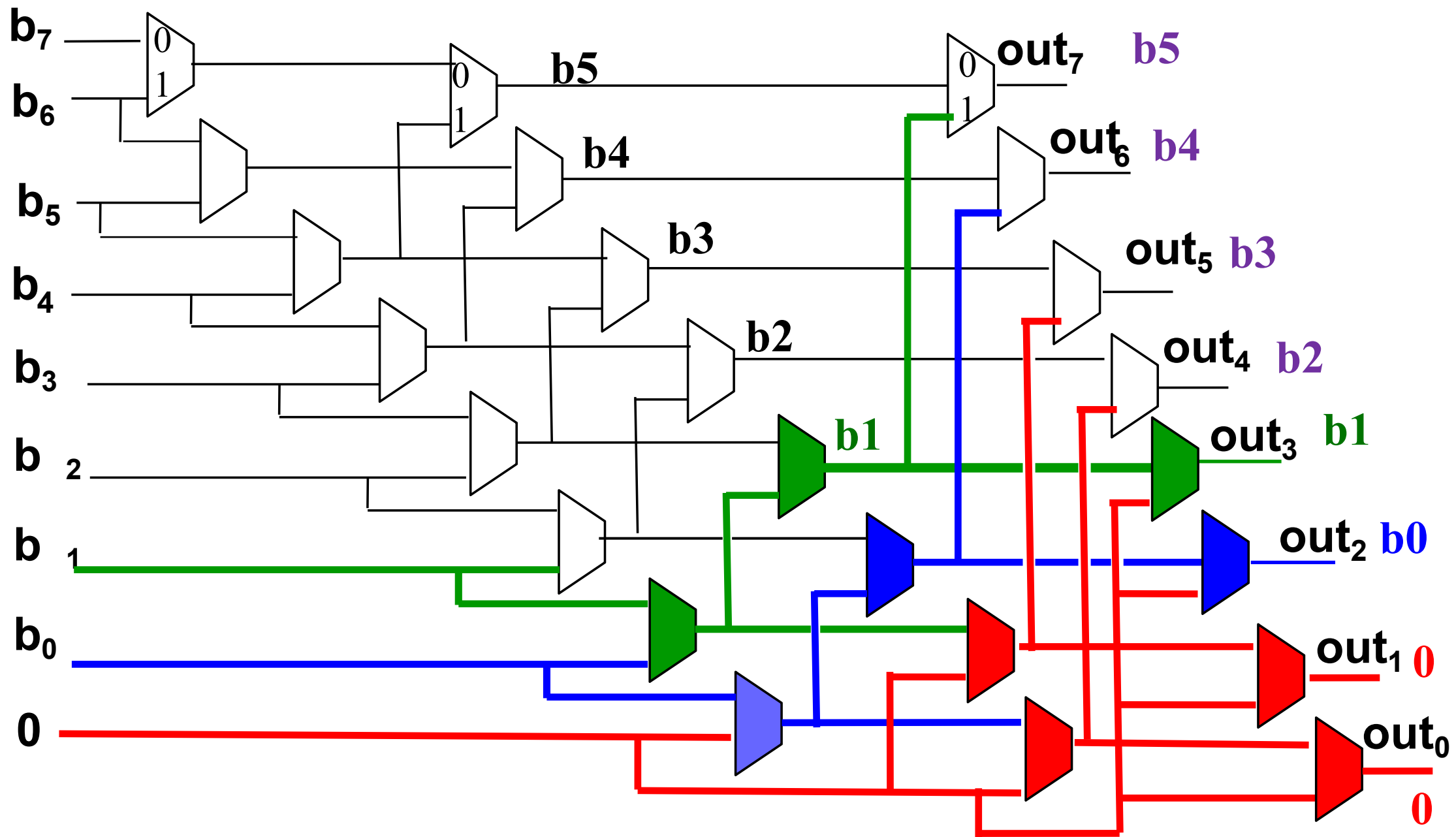
# Now shifted by 3-bit number

- Shifter in action: shift by 010
  - From L to R: S = 0, 1, 0, 左移2位



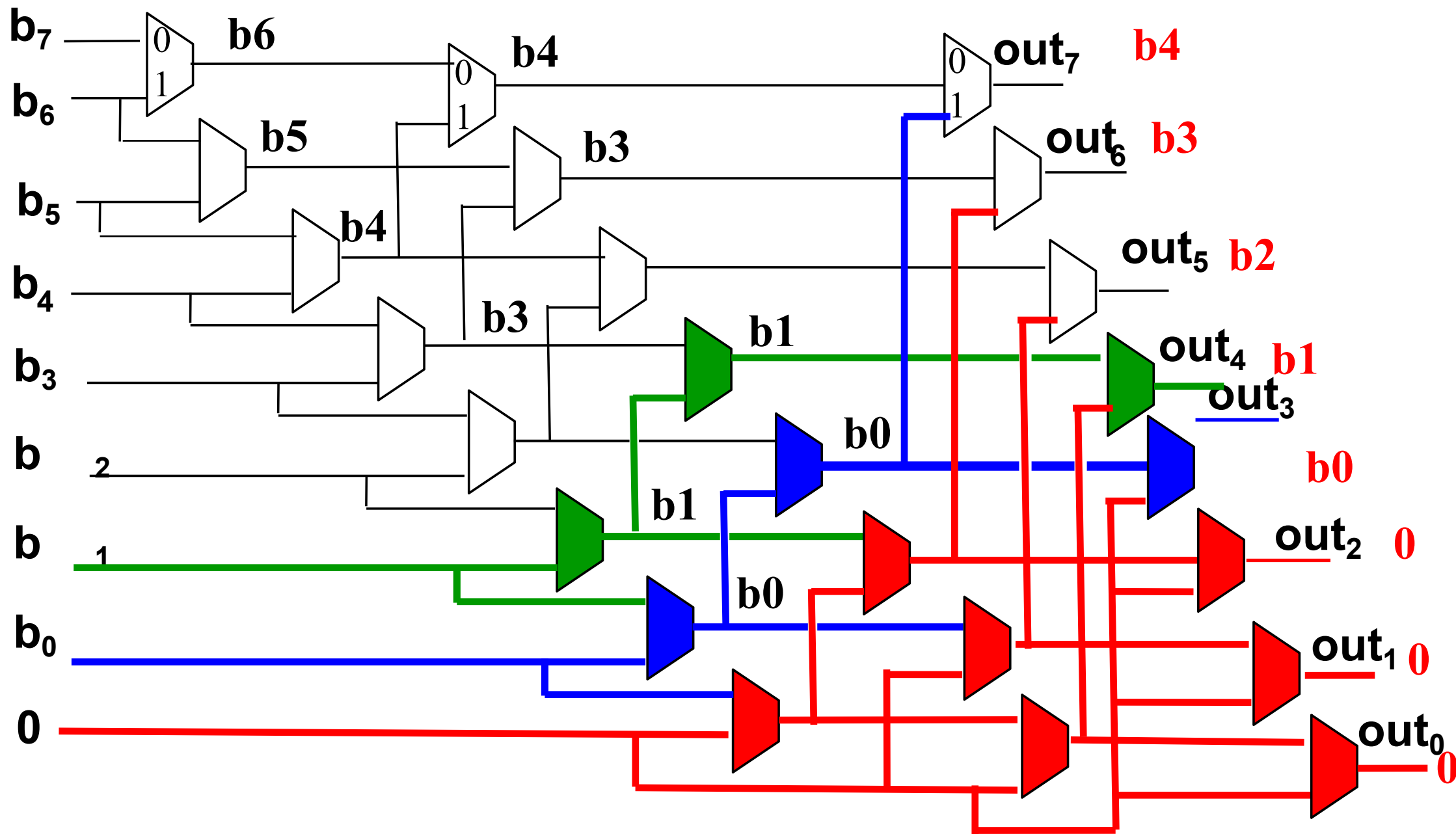
# Now shifted by 3-bit number

- Shifter in action: shift by 011
  - From L to R: S= 1, 1, 0 (移位数倒着数011, 移3位)


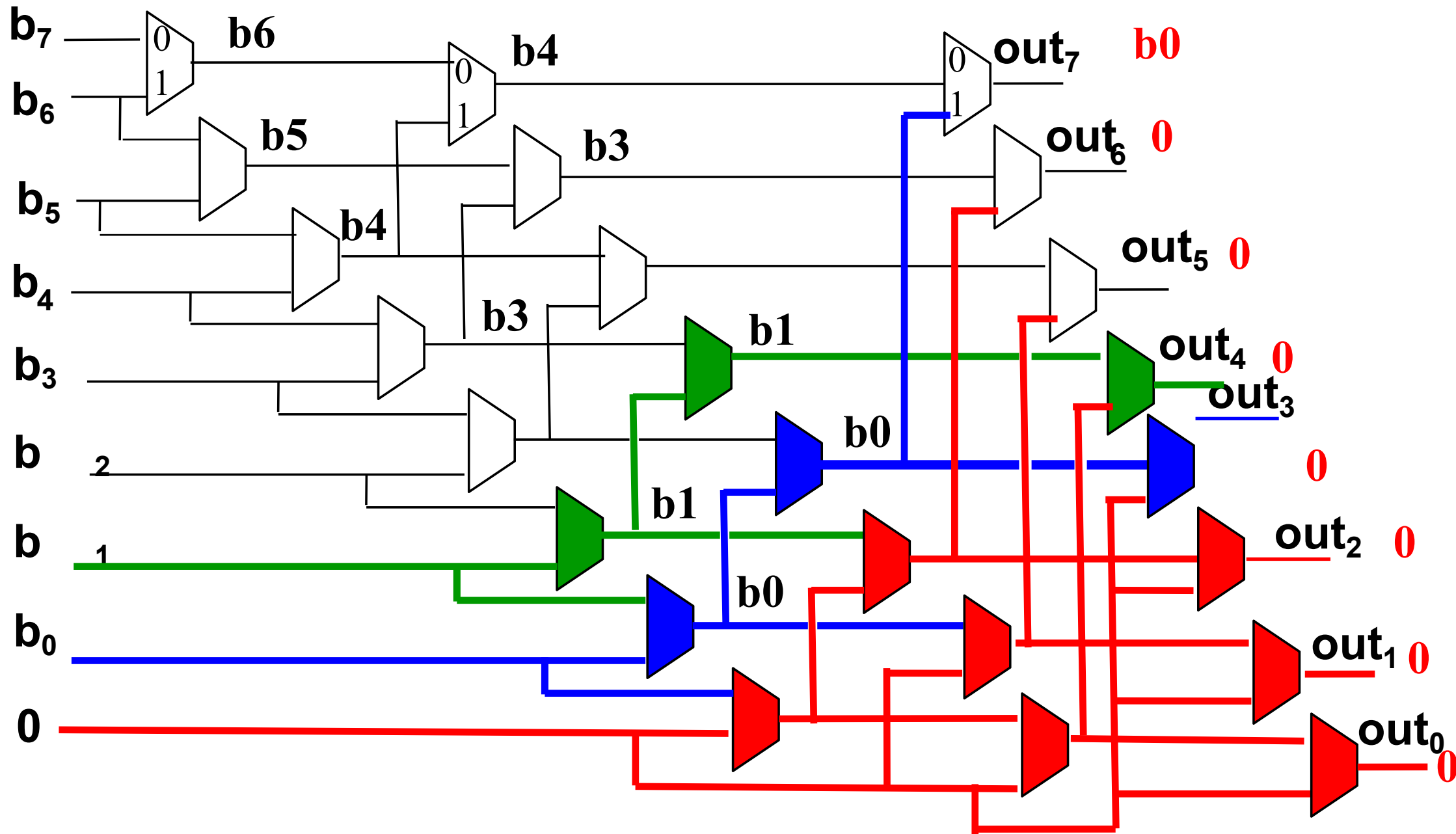
# Now shifted by 3-bit number

- Shifter in action: shift by 111
  - From L to R: S= 1, 1, 1 (左移7位)





# Boolean Operations 布尔运算


## \* 对位组执行逻辑运算也很有用?

- ANDing is useful for “masking” off groups of bits.
  - ex.  $10101110 \& 00001111 = 00001110$  (mask selects last 4 bits)
- ANDing is also useful for “clearing” groups of bits.
  - ex.  $10101110 \& 00001111 = 00001110$  (0's clear first 4 bits)
- ORing is useful for “setting” groups of bits.
  - ex.  $10101110 | 00001111 = 10101111$  (1's set last 4 bits)
- XORing is useful for “complementing” groups of bits.
  - ex.  $10101110 \wedge 00001111 = 10100001$  (1's invert last 4 bits)
- NORing is useful for.. uhm...
  - ex.  $10101110 \# 00001111 = 01010000$  (0's invert, 1's clear)
 
# Boolean Unit


✱ 使用门电路和多路复用器来选  
择函数很简单.

- 由于位之间没有互连, 因此可以在每个位置简单地复制该单元. 每位需要7个门电路, 一个用于自身功能, 大约3个用于4选一选择器


 
# An ALU, at Last

我们给计算机的“数学中心”起了一个特殊的名字——算术逻辑单元。对我们来说，它只是一个大盒子！



# An ALU, at Last

我们给计算机的“数学中心”起了一个特殊的名字——算术逻辑单元。对我们来说，它只是一个大盒子！

